

CPU设计草稿


模块设计

IFU.v

封装后端口定义

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|--------|----|----|-----------------------------------|
| Clk | I | 1 | 时钟信号输入 |
| Reset | I | 1 | 同步复位信号， 当为1时将其中PC寄存器赋值为0x00003000 |
| Branch | I | 1 | beq、bne等指令跳转信号， 为1时跳转 |
| Offset | I | 32 | beq、bne等指令跳转信号跳转偏移量 |
| J | I | 1 | j跳转指令信号， 为1时跳转 |
| Jr | I | 1 | jr指令跳转信号 |
| A | I | 32 | jr跳转的目标地址 |
| Instr | O | 32 | 32位指令信号输出 |
| PC4 | O | 32 | 当前指令地址加4的值， 用于jal指令存储 |
| PC | O | 32 | 当前PC |

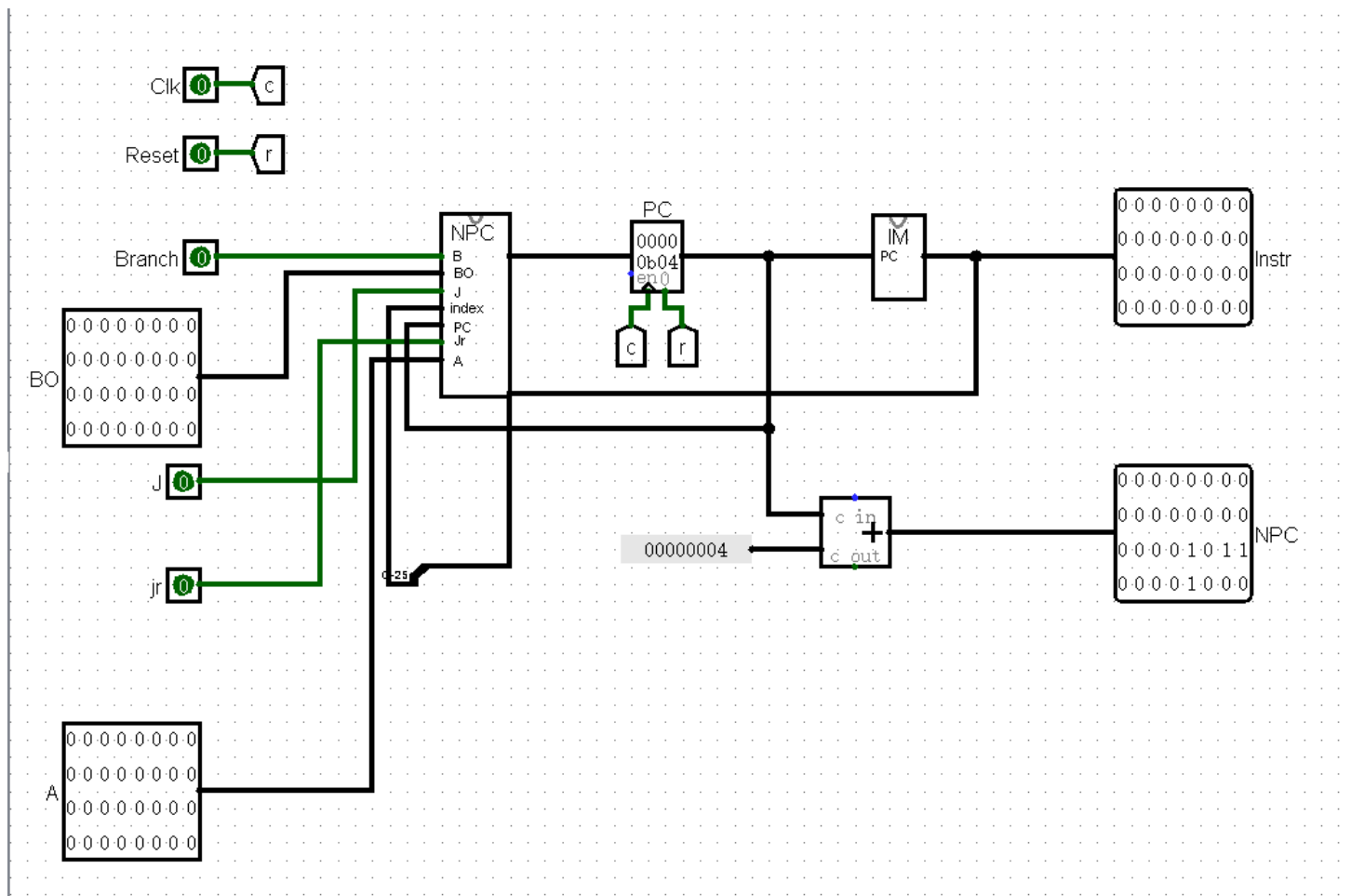
由NPC和IM两个模块组成，NPC用于计算下一条指令地址，IM为指令存储器，为了测试的方便， 增加一个PC输出端， 输出当前指令的地址



NPC.v

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|--------|----|----|-------------------------------------|
| B | I | 1 | beq、bne等指令跳转信号，为1时跳转 |
| Offset | I | 32 | beq、bne等指令跳转偏移量，Branch为1时有效，偏移量左移2位 |
| J | I | 1 | j指令跳转信号 |
| Index | I | 26 | j指令跳转索引 |
| Jr | I | 1 | jr指令跳转信号 |
| A | I | 32 | jr指令跳转地址 |
| PC | I | 32 | 上一次PC的值 |
| NPC | O | 32 | 下一次PC的值 |

参考logisim电路

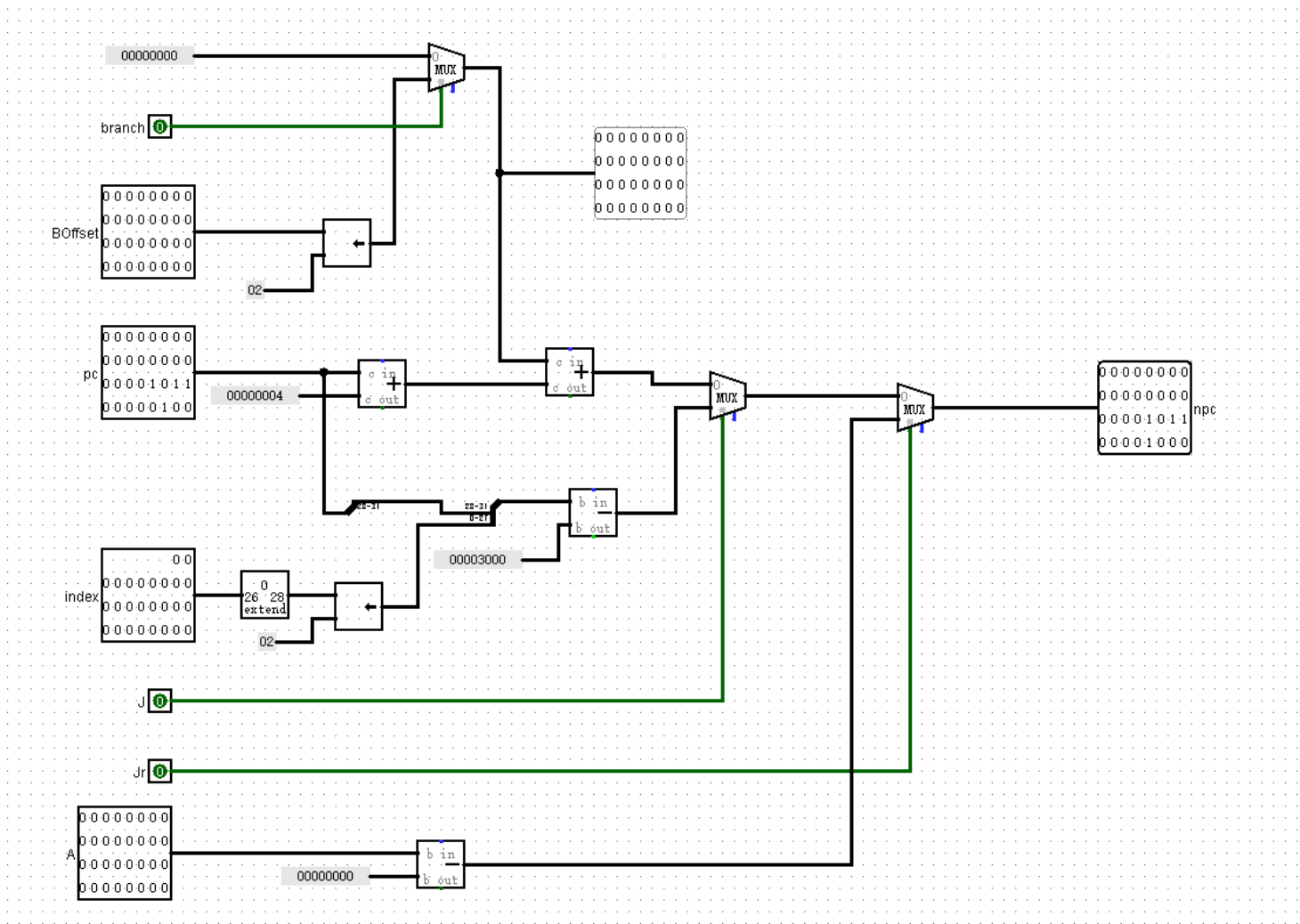


IM.v

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|-------|----|----|---------|
| PC | I | 32 | 所取指令的地址 |
| Instr | O | 32 | 取出的指令 |

IM容量为32*4096，即使用reg [31:0] InstrROM[0:4096]

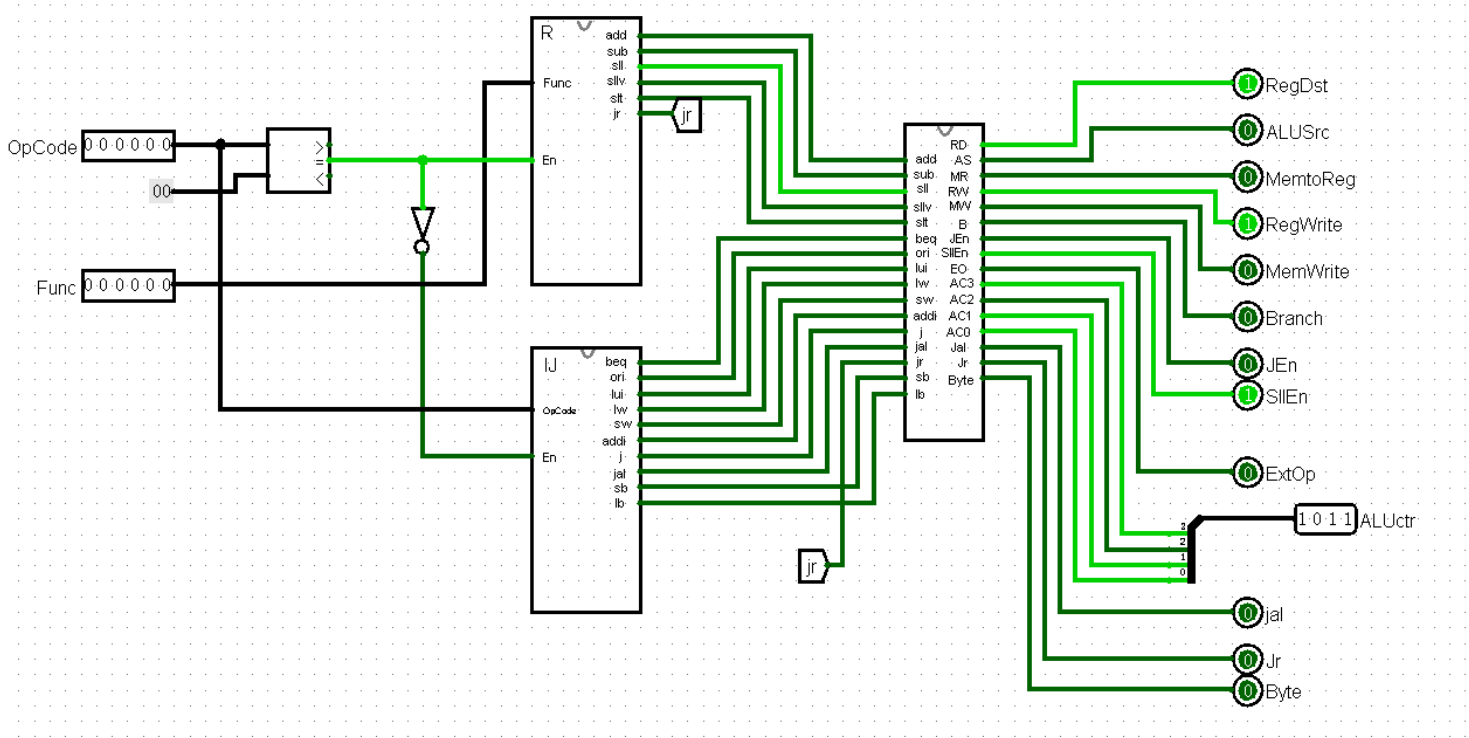注意PC的起始地址为0x00003000，但ROM的地址是从0开始编码的，所以在取指令前要先将PC减去0x0003000,又因为RON使用字地址编码，所以需要右移两位



RDecode.v

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|------|----|----|-------------------------|
| Func | I | 6 | R型指令功能码 |
| En | I | 1 | 使能端，当为1时生效，为0时所有输出端口输出0 |
| add | O | 1 | 6'b100000，输出1时表示add指令 |
| sub | O | 1 | 6'b100010，输出1时表示sub指令 |
| sll | O | 1 | 6'b000000，输出1时表示sll |
| sllv | O | 1 | 6'b000100，输出1时表示sllv |
| slt | O | 1 | 6'b101010，输出1时为slt |
| jr | O | 1 | 6'b001000，输出1时表示jr |

IJDecode.v


| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|--------|----|----|-----------------------|
| OpCode | I | 6 | 操作码输入 |
| En | I | 1 | 使能端 |
| ori | O | 1 | 6'b001101，输出1时表示ori指令 |
| lw | O | 1 | 6'b100011，输出1时表示lw指令 |
| sw | O | 1 | 6'b101011，输出1时表示sw指令 |
| beq | O | 1 | 6'b000100，输出1时表示beq指令 |
| lui | O | 1 | 6'b001111，输出1时表示lui指令 |
| addi | O | 1 | 6'b001000，输出1时表示addi |
| j | O | 1 | 6'b000010，输出1时表示j指令 |

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|-----|----|----|----------------------|
| jal | O | 1 | 6'b000011, 输出1时表示jal |
| sb | O | 1 | 6'b101000, 输出1时表示sb |
| lb | O | 1 | 6'b100000, 输出1时表示lb |

OrLogic.v

逻辑真值表

| 输入 | RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemWrite | Branch | JEn | SIIEn | ExtOp | ALUctr | Jal | Jr | Byte |
|------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-----|-------|-------|--------|-----|----|------|
| add | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0010 | 0 | 0 | 0 |
| sub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0110 | 0 | 0 | 0 |
| beq | x | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0111 | 0 | 0 | 0 |
| ori | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 0 | 0 | 0 |
| lui | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0101 | 0 | 0 | 0 |
| lw | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0010 | 0 | 0 | 0 |
| sw | x | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0010 | 0 | 0 | 0 |
| addi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0010 | 0 | 0 | 0 |
| sll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 |
| slv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 |
| slt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xxxx | 0 | 0 | 0 |
| jal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xxxx | 1 | 0 | 0 |
| jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx | 0 | 1 | 0 |
| sb | x | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0010 | 0 | 0 | 1 |
| lb | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0010 | 0 | 0 | 1 |

 

GRF.v

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|--------------|----|----|-------------------|
| Clk | I | 1 | 时钟信号 |
| Reset | I | 1 | 同步复位信号，复位后均为0 |
| Address1 | I | 5 | 第一个读寄存器地址 |
| Address2 | I | 5 | 第二个读寄存器地址 |
| WriteAddress | I | 5 | 写寄存器地址 |
| WriteData | I | 32 | 写入的32位数据 |
| WriteEn | I | 1 | 写使能端，为1时，A3和WD才有效 |
| PC | I | 32 | PC输入 |
| ReadData1 | O | 32 | 第一个地址读出的32位数据 |
| ReadData2 | O | 32 | 第二个地址读出的32位数据 |

使用寄存器组实现，即reg [31:0] Register [0:31]

为了测试的进行，增加一个PC的输入端

ALU.v

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|------|----|----|--------|
| SrcA | I | 32 | 第一个运算数 |
| SrcB | I | 32 | 第二个运算数 |


| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|-----------|----|----|---|
| ALUOp | I | 4 | 2'b0000为与运算， 2'b0001时为或运算， 2'b0010时做加运算， 2'b0011为非A与B 2'b0100为A与非B， 2'b0101为加载至高位， 2'b0110时做减运算 2'b0111时为是否相等， 相等时输出32'b1 2'b1000为 B>>A 逻辑右移运算， 2'b1001为 A<B 时赋1 2'b1010为 A>B 时赋1， 2'b1011为 B<<A 左移运算 |
| ALUResult | O | 32 | 运算结果 |

DM.v

| 端口 | 方向 | 位宽 | 功能 |
|-------|----|----|-----------------------|
| Clk | I | 1 | 时钟信号输入， 上升沿时可改变存储器中的值 |
| Reset | I | 1 | 同步复位信号 |
| Addr | I | 32 | 地址输入 |
| WE | I | 1 | 写使能端， 为1时可以写入数据 |
| WD | I | 32 | 写入32位数据 |
| Byte | I | 1 | 按字节读写 |
| PC | I | 32 | PC输入 |
| D | O | 32 | 读出数据 |

DM容量为32*4096， 即使用reg [31:0] DataRAM[0:4095]

为了测试的进行， 增加一个PC的输入端

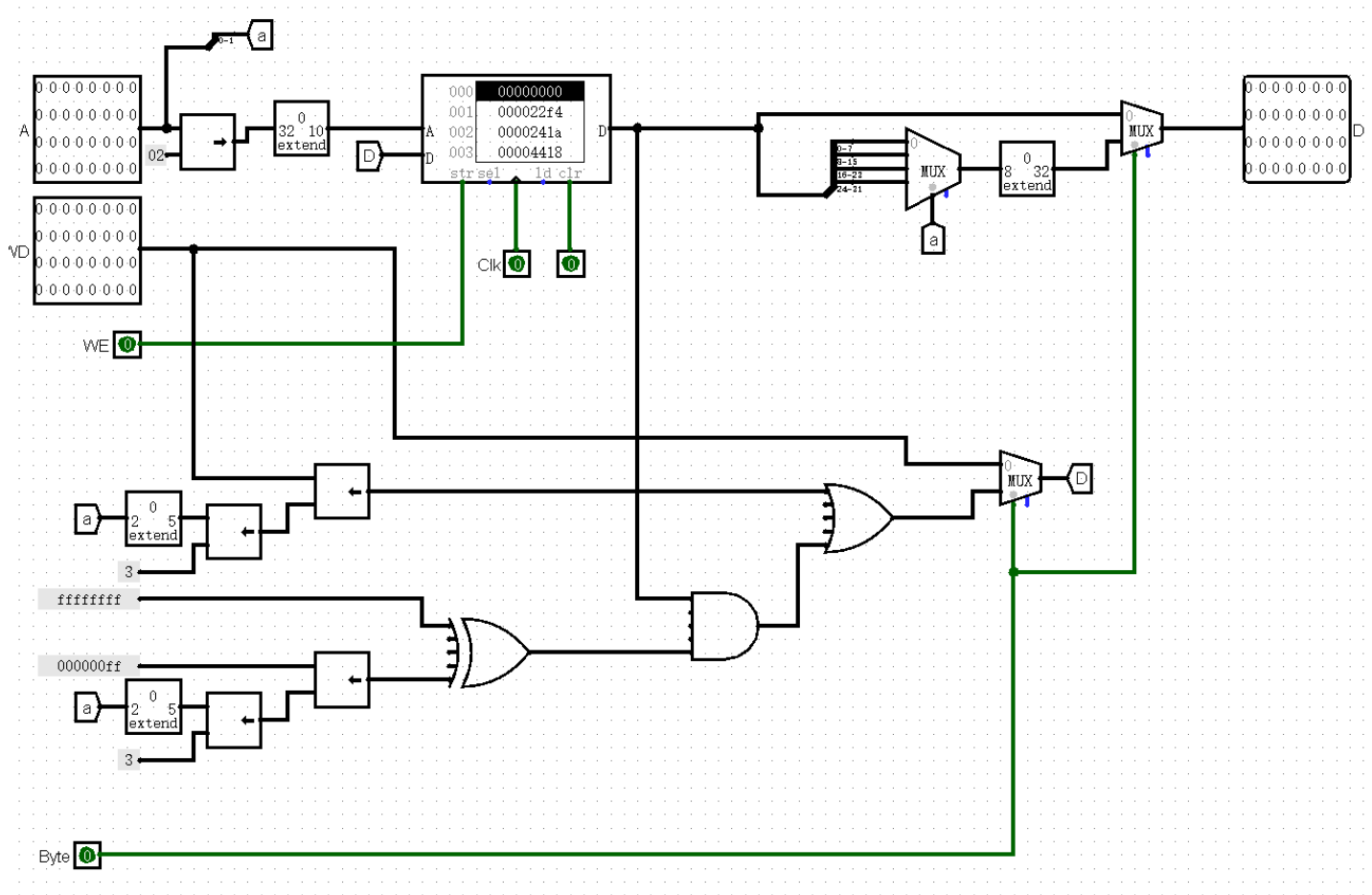

Splitter.v

```

module Splitter(
    input [31:0] Instr,
    output [5:0] Opcode,
    output [4:0] Rs,
    output [4:0] Rt,
    output [4:0] Rd,
    output [4:0] S,
    output [5:0] Func,
    output [15:0] Imm
);

```

EXT.v

16位扩展为32位

```

module EXT16p32(
    input [15:0] Imm,
    input Op, //为1时进行有符号扩展，为0时进行无符号
    output [31:0] Ext
);

```

2位无符号扩展为5位

```

module EXT2Zero5(
    input [1:0] Imm,
    output [4:0] Ext,
);

```

8位无符号扩展为32位

```

module EXT8Zero32(
    input [7:0] Imm,
    output [31:0] Ext
);

```

5位无符号扩展为32位

```

module EXT5Zero32(
    input [4:0] Imm,
    output [31:0] Ext
);

```

MUX.v

包含多个mux

8Bits输入，4选1

```

module MUX8Bits4(
    input [7:0] In0,
    input [7:0] In1,
    input [7:0] In2,
    input [7:0] In3,
    input [1:0] Sel,
    output [7:0] Out
);

```

1Bits输入，2选1

```

module MUX1Bits2(
    input In0,
    input In1,
    input Sel,
    output Out
);

```

5Bits输入，2选1

```

module MUX5Bits2(
    input [4:0] In0,
    input [4:0] In1,
    input Sel,
    output [4:0] Out
);

```

32位输入，2选1


```

module MUX32Bits2(
    input [31:0] In0,
    input [31:0] In1,
    input Sel,
    output [31:0] Out
);

```

DataPath.v

顶层模块连线

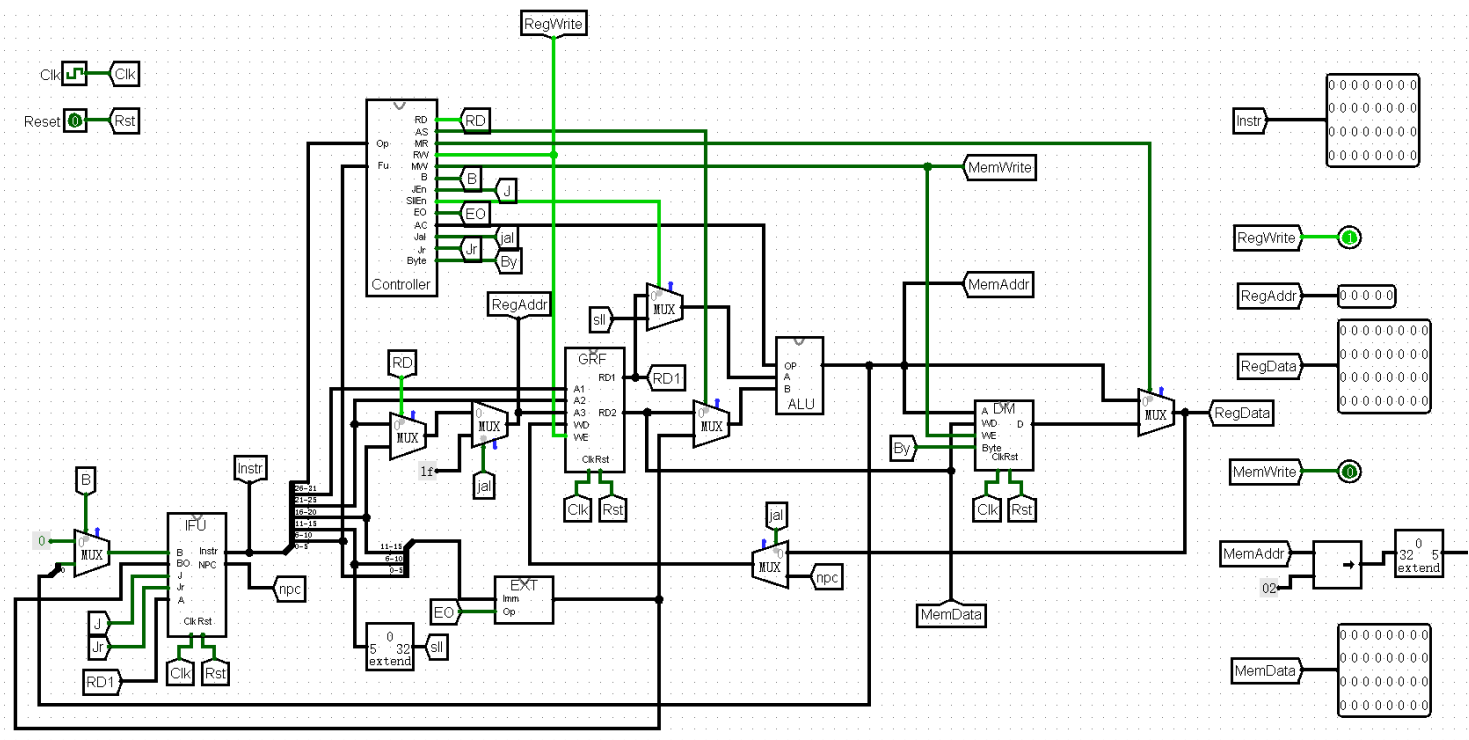

思考题

1. 阅读下面给出的 DM 的输入示例中（示例 DM 容量为 4KB，即 32bit × 1024字），根据你的理解回答，这个 addr 信号又是从哪里来的？地址信号 addr 位数为什么是 [11:2] 而不是 [9:0]？

| 文件 | 模块接口定义 |
|------|---|
| dm.v | <pre> dm(clk,reset,MemWrite,addr,din,dout); input clk; //clock input reset; //reset input MemWrite; //memory write enable input [11:2] addr; //memory's address for write input [31:0] din; //write data output [31:0] dout; //read data </pre> |

addr地址信号从ALU输出，因为ALU输出的是字节地址，而DM读取数据使用的是字地址，它们相差了四倍，所以取[11:2]而不是[9:0]

2. 思考上述两种控制器设计的译码方式，给出代码示例，并尝试对比各方式的优劣。

- 指令对应的控制信号如何取值

```

always @(*) begin
    if(add == 1'b1) begin
        RegDst = 1'b1;
        ALUSrc = 1'b0;
        MemtoReg = 1'b0;
        RegWrite = 1'b1;
        MemWrite = 1'b0;
        Branch = 1'b0;
        JEn = 1'b0;
        SllEn = 1'b0;
        ExtOp = 1'bx;
        ALUCtr = 4'b0010;
        Jal = 1'b0;
        Jr = 1'b0;
        Byte = 1'b0;
    end
    else if(sub == 1'b1) begin
        //如上
    end
end

```

- 控制信号每种取值所对应的指令

```

or or1(RegDst,add,sub,sll,sllv,slt);
or or2(ALUSrc,lb,ori,lui,lw,sw,addi,sb);
or or3(MemtoReg,lw,lb);
or or4(RegWrite,lb,addi,sllv,add,sub,sll,ori,lui,lw,slt,jal);
or or5(MemWrite,sw,sb);
or or6(Branch,beq);
or or7(JEn,j,jal);
or or8(SllEn,sll);
or or9(ExtOp,lw,sw,addi,sb,lb,beq);
or or10(Jal,jal);
or or11(Jr,jr);
or or12(Byte,sb,lb);

```

第一种方式看起来更加直观，添加指令也比较方便，直接增加一个else if即可，但会被综合成多路选择器，速度相比起第二种使用或门会慢一些
第二种方法看起来不太直观，debug会出现困难，添加指令需要在对应的或门后面添加输入，但延迟会比使用多路选择器低

3. 在相应的部件中，复位信号的设计都是同步复位，这与 P3 中的设计要求不同。请对比同步复位与异步复位这两种方式的 reset 信号与 clk 信号优先级的关系。

同步复位clk优先级比reset高，只有当clk为上升沿时，reset信号有效才被复位。异步复位reset优先级比clk高，无论clk处于何种状态，只要reset信号有效都进行复位

4. C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理，这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此，如果仅仅支持 C 语言，MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。请说明为什么在忽略溢出的前提下，addi 与 addiu 是等价的，add 与 addu 是等价的。提示：阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

因为ALU中全加器有1位进位输出，所以可以使用进位输出和结果的第31位比较，如果不相等则出现溢出，addi指令会执行 SignalException(IntegerOverflow)，而addiu不会，如果忽略溢出，即忽略异常处理寄存器中值，二者完全等价。

测试数据

```

a:
jal b
ori $s0,$s0,0x6666
lui $s0,0x5555
sub $t3,$t1,$s0
addi $s0,$0,9
addi $s1,$0,1
addi $t1,$0,0
addi $s2,$0,2
loop_1_begin:
    slt $t4,$t0,$s0
    beq $t4,$0,loop_1_end
    sll $t2,$t0,2
    lui $1,0x0000ffff
    ori $t3,$1,0x0000ffff
    sw $t3,0($t2)
    add $t0,$t0,$s1
    sllv $t2,$t0,$s2
    sub $t3,$t2,$s1
    sw $t3,0($t2)
    addi $t0,$t0,1
    j loop_1_begin
loop_1_end:
ori $2,$2,0x3080
jr $2
b:
addi $t1,$0,100
addi $0,$0,100
sw $t1,0($0)
sw $0,4($0)
add $t2,$t1,$0
ori $t2,$t2,0xabcd
lui $t2,0x8765
sw $t2,8($0)
lw $t3,8($0)
jr $ra
jal b

```